Itautec			CÓDIGO DO DOCUMENTO	REVISÃO
Documentação	de	Produto	23.05.84	14/18
Doodinchação	ac	Troduto		,

P.C.C.T

Em relação ao CI EFB 7512

GNDA, GNDD (pinos 10,3)

Os "terras" Analogico e Digital são distintos. Isto deve-se ao fato dos problemas de ruido causados pelo sinal digital no analogico, os quais interferirão nos filtros do circuito, podendo causar interpretações erradas.

Por isso são curto-circuitados somente no conector que vai para a fonte, não passando perto do clock.

RTS (pino 2)

Entrada que quando acionada (ativo baixo) ativa a portadora na saída ATO (pino 6).

Este sinal é senoidal, cuja frequência depende de TxD.

Para taxa de transmissão em 1200 bauds tem-se:

TxD = \emptyset - frequência de 2100 Hz em ATO

TxD = 1 - frequência de 1300 Hz em ATO

Para taxa de transmissão em 75 bauds tem-se:

TxD = \emptyset - frequência de 450 Hz em ATO

TxD = 1 - frequência de 390 Hz em ATO

Vale a pena ressaltar que se não houver transmissão de dados, e a portadora estiver no ar $(\overline{RTS} = \emptyset)$ a frequência será de acordo com TxD = 1 (1300 Hz ou 390Hz).

Caso $\overline{RTS} = 1$ ATO conecta-se ao GNDA.

A amplitude do sinal em ATO e aproximadamente 3,5 Vpp.

Documentação de Produto

ODIGO DO DOCUMENTO REVISÃO

23.05.84

15/18

OBJETO

P.C.C.T

TxCLK, RxCLK - (pinos 18 e 19)

Saidas que liberam um sinal de clock, cuja frequência é de $16 \times (\pm 1\%)$ a taxa de transmissão e recepção respectivamente. O estado lógico é compatível com as especificações da UART (8251)

TxD, RxD - (pinos 21 e 13)

saida e entrada de dados (niveis TTL). TxD controla a frequência em ATO, e RxD e controlado pela frequência na entrada RDI.

D C D (pino 14)

Saīda acionada (ativo baixo) quando houver sinais vālidos na entrada RDI. O sinal torna-se vālido acima de um determinado valor N1 (\overline{DCD} = 0), e passa a não ser mais vālido, abaixo de um valor N2 (\overline{DCD} = 1), com N2<N1.

Entre N2 e N1 e chamado de zona de Histerese.

Os valores N1 e N2 são fixos para este circuito.

RAI 75, RAI 1200 (pinos 8,9) Pinos de recepção dos sinais analógicos de 75 e 1200 bauds respectivamente. Os sinais veêm do mesmo ponto, mas na bifurcação para os dois pinos. O sinal de 75 bauds é tratado por um filtro passa baixa antes de ser conectado ao RAI 75. Jã o sinal de 1200 bauds vai diretamente ao pino RAI 1200. Isto deve-se à uma recomendação do manual, para melhor tratamento do sinal na recepção.

Em ambos os casos, o sinal não pode ultrapassar 6 Vpp.

Itautec

Documentação

de Produto

DATA 23.05.84 F16/18

OBJETO

P.C.C.T

RFO, RDI (pinos 5 e 15)

O sinal vindo dos pinos RAI 75 e RAI 1200 passa por um filtro interno do CI EFB7512 e sai no pino RFO. Daí é tratado por um filtro limitador de pico, e um amostrador, entrando no pino RDI. Tem-se então, um detetor de nível interno que ativara o \overline{DCD} caso o sinal seja válido ou não (tenha nível satisfatório).

VREF (pino 12)

Deste pino sai uma tensão interna de referência. Coloca-se então, um divisor de tensão até o GNDA, cuja saída (geralmente Vref/2) é aplicado em RSA (pino 11). Este ajuste serve para otimizar a distinção entre as frequências altas e baixas, a fim do modem ter uma melhor leitura do bits "O" ou "1" respectivamente.

Itautec CODIGO DO DOCUMENTO REVISÃO DATA Documentação Produto 23.05.84 de 17/18 P.C.C.T DE LINHA INTER FACE LINHA TELETONICA DIFERENCIADOR -0 CIRWITO T AMPLIFICADOR 410 HIBRIDO CI EF8 7512 R FILTRO R75 R75 R FILTRO 和书 RFI PASSA NOTCH RFO RAIJ200 12KH2 BAIXA R1200 FILTED LIMITA-DOE DE PICO, T. SINAL TRANSMITIDO AMOSTEA DOL R. SINAL RECEBIDO TEAFO HÍBRIDO CIEFO 7512 R RI FILTRO FILTRO RAI 75 THR MOTCH PASSA BAIXA 12 K KZ CI4136 CI 4136 9 RAI 1200 6 ATO

OBS: PARA MAIORES DETALHES DO CIRCUITO, É A CONSELHAUEL ACOMPANHAR

T

O EGGUEMA ELETRICO COMPLETO

frutec

Documentação de Produto

DATA 23.05.84 FL 18/18

P.C.C.T

- O 10 amplificador operacional está configurado como amplificacor de sinal, para ajuste do nível de transmissão.
- 0 29 amplificador operacional esta configurado como diferenciador:

$$-(T-(T+R)=-T+T+R=R$$

O valor do resistor RI, e dos capacitores CI, "CASAM" o circuito com a impedância da linha telefônica (600 R e fase 0°), de forma que a impedância de entrada do circuito nunca ultrapasse os limites especificados pela TELEBRÁS:

400R a 900R (fase 0° a 45°) na faixa de 300 a 3400 Hz

Os resultados obtidos deste circuito foram bons, apresentando uma curva característica bem linear. Certamente a saída do diferenciador não corta totalmente o sinal transmitido. Este CI EFB 7512 inclue filtros internos de recepção e transmissão, mas foi necessário colocar filtros externos na recepção para melhor tratamento do sinal, como aconselha o manual.

O Filtro Notch 12KHZ, serve para cortar ruídos de alta frequência que veêm da linha telefônica, que so atrapalhariam a recepção. Sua frequência de corte é proxima de 3200 Hz, e seu ponto de minimo é em 12 KHZ. Portanto serve bem para a este caso onde a maxima frequência de recepção é de 2100 Hz.

O regulador de tensão CI 7905 fornece a tensão de -5V a partir da tensão de -12V, necessária ao CI EFB 7512, ao CI 4136 (amplificadores operacionais), e ao CI 741 (amplificador operacional).